Tests piezzo avec R, Diode, Zener, Diode, pont diviseur

Table des matières

Config n°1 : R 1
Config n°2 : R + Zener 4
Config n° 3 : R + Zener + Diode 8
Config n°4 : pont diviseur 11
Config n°5 : pont diviseur + Zener 17

Config n°1 : R


- R = 1Mo
- Pas de diode Zener , ni diode normal




Config osillo : 5 V / div

E vidéo : https://youtu.be/TSOaPEjHLvE


2.5 div → **~12 V**

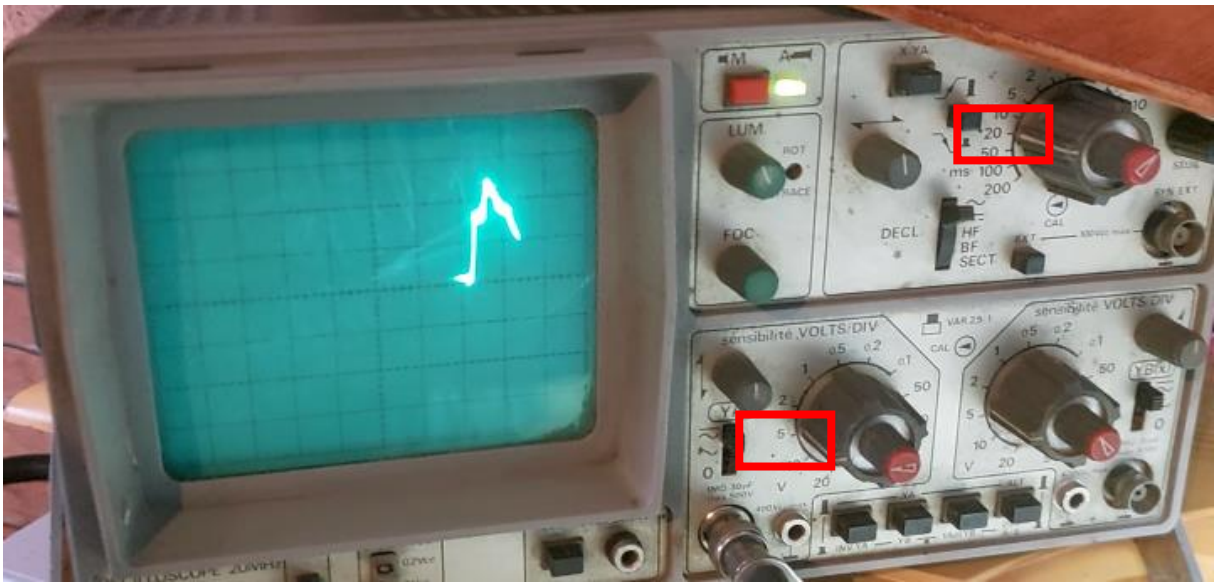

3 div → **15 V**

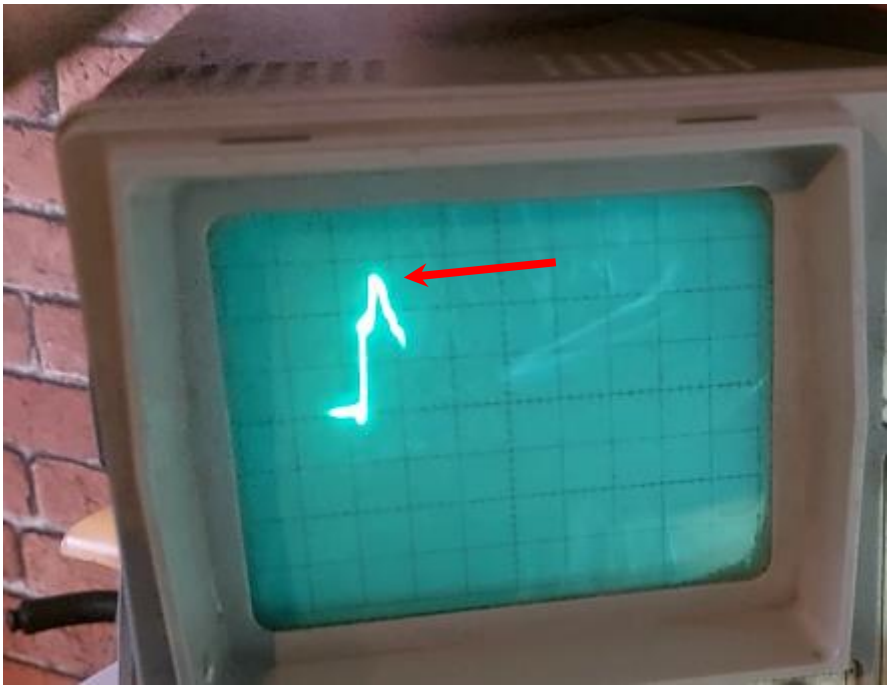


4 div -> **20 V !**

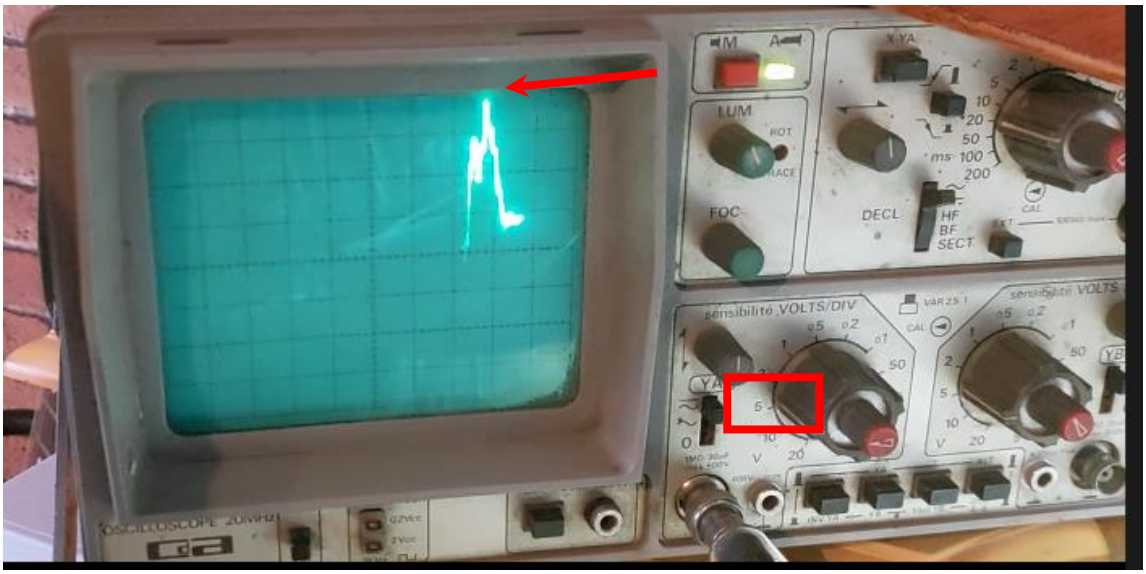
LUM
FOC
DECL
HF
BF
SECT
sensibilité VOLTS/DIV
OSCILLOSCOPE 20MHz

Config n°2 : R + Zener


- R = Mo
- Diode Zener 3.3 V en //

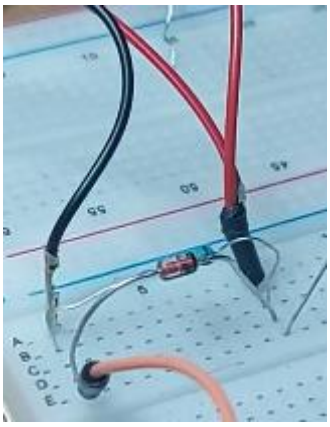


Vidéo : https://youtu.be/CRZy0vAVFYo


Oscillo : 1V / div


2,5 div → **2,5 V**

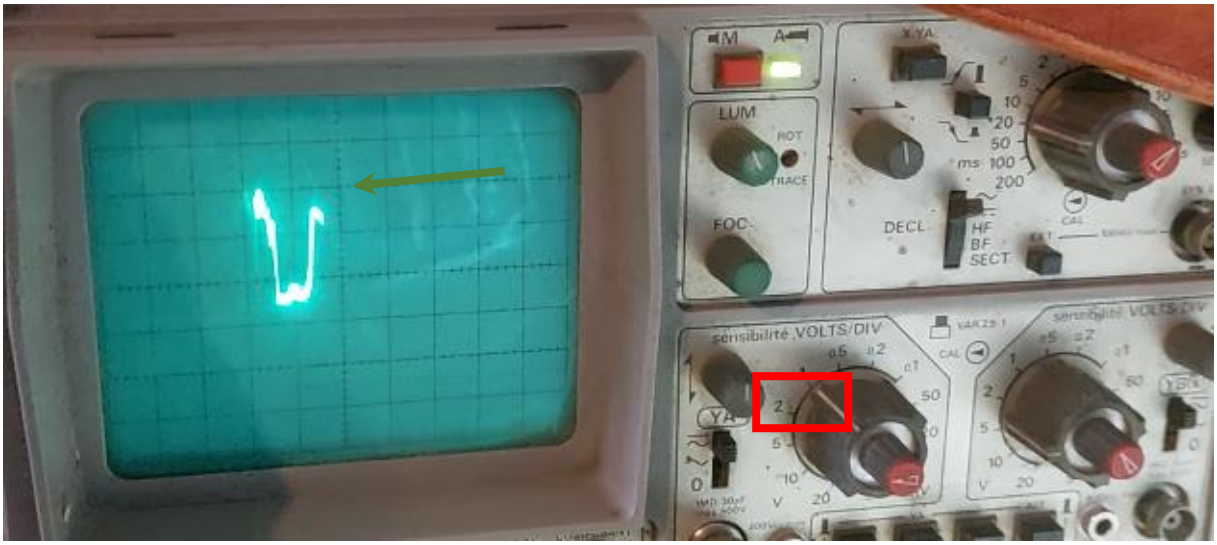



3 div → 3V

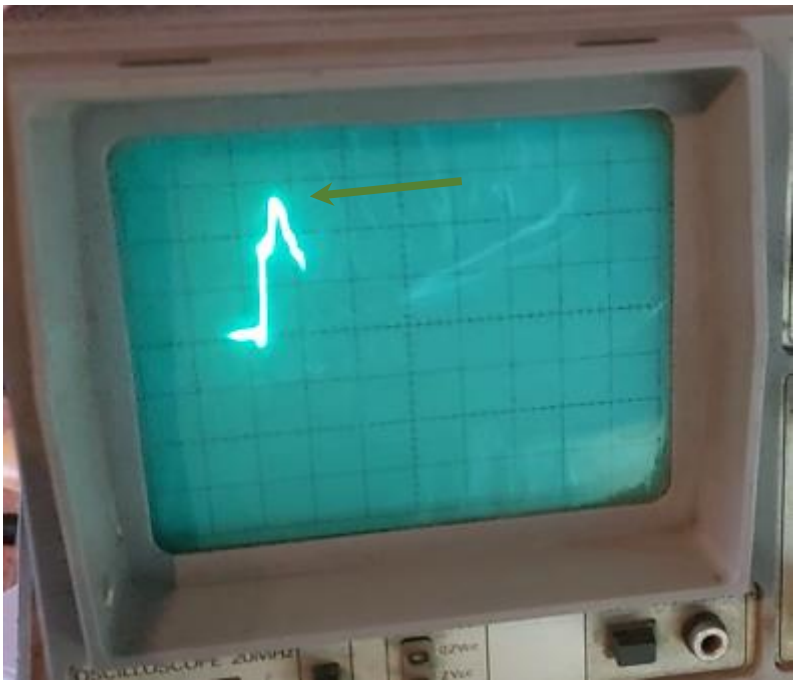


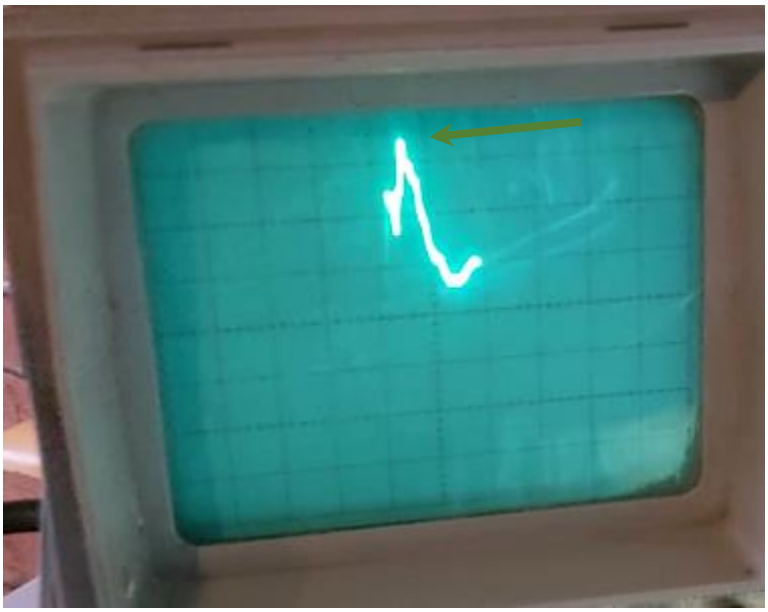


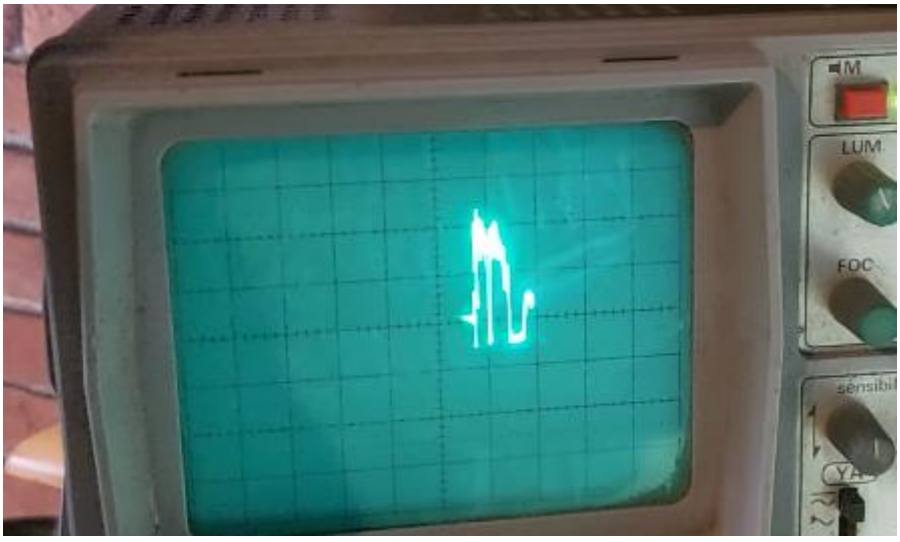
M
LUM
FOC
YA

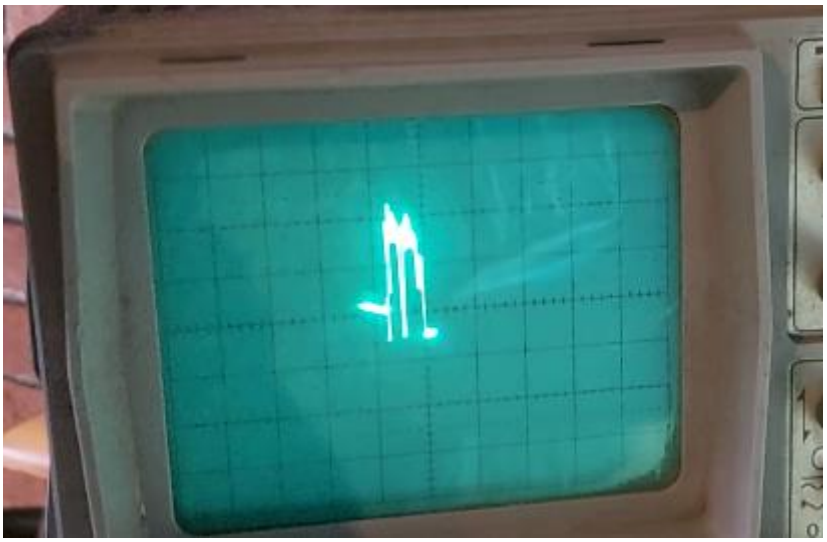

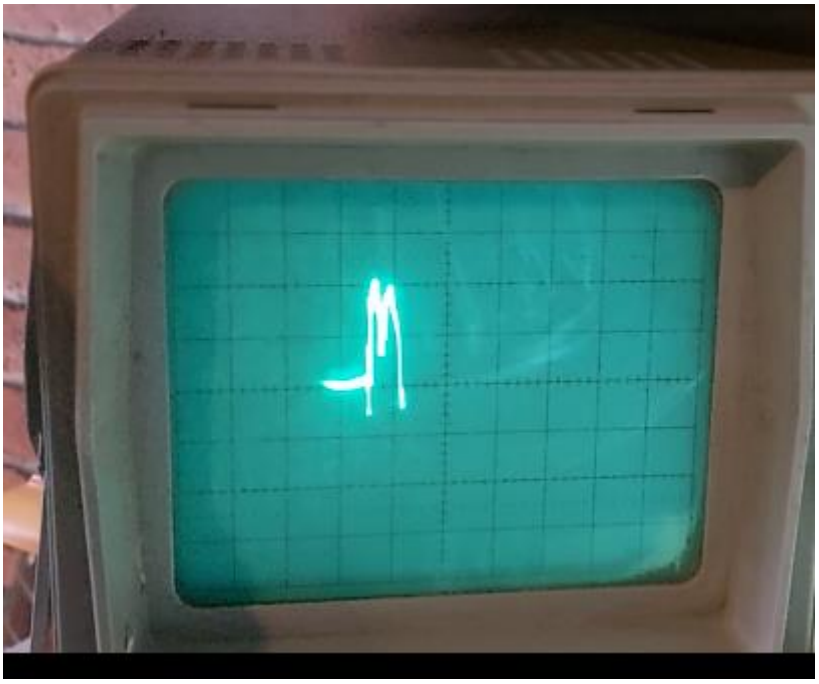


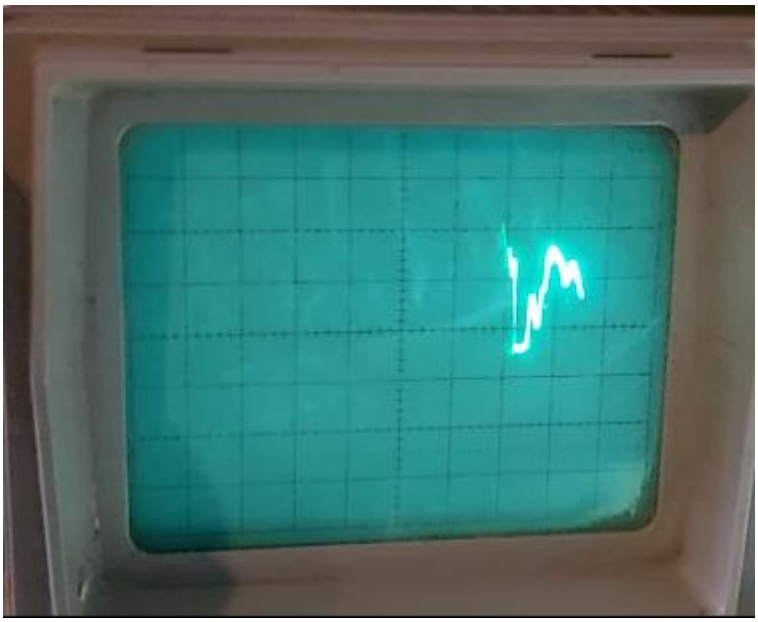

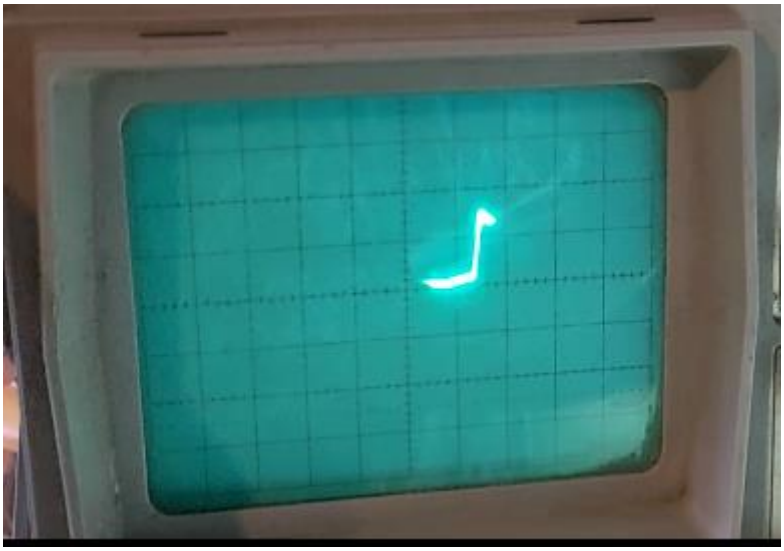


Config n° 3 : R + Zener + Diode

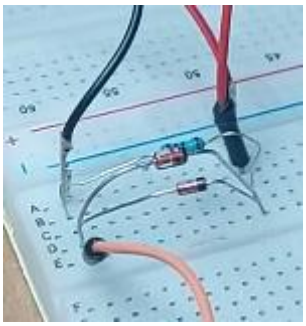
- R = 1Mo
- Dioder Zener 3.3
- Diode 1N4148





Vidéo https://youtu.be/frq5ACBPIEU


Oscillo : 1V / div

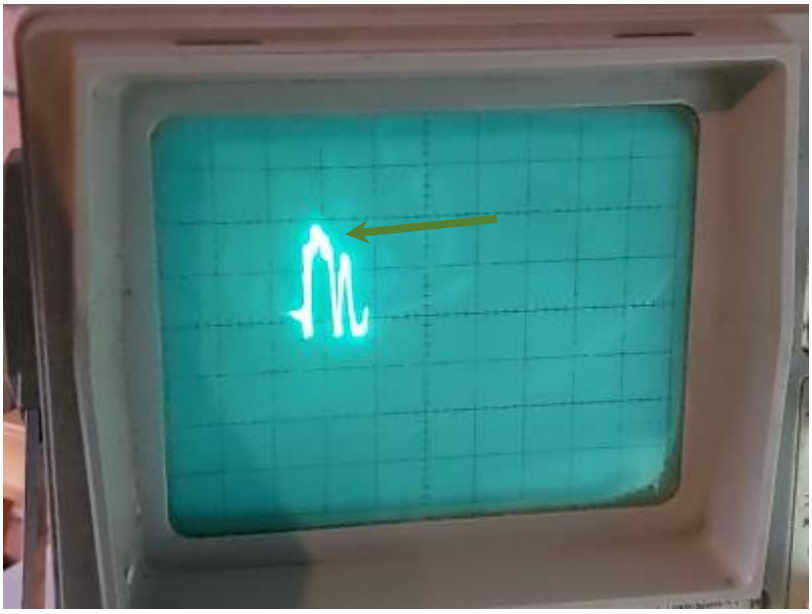

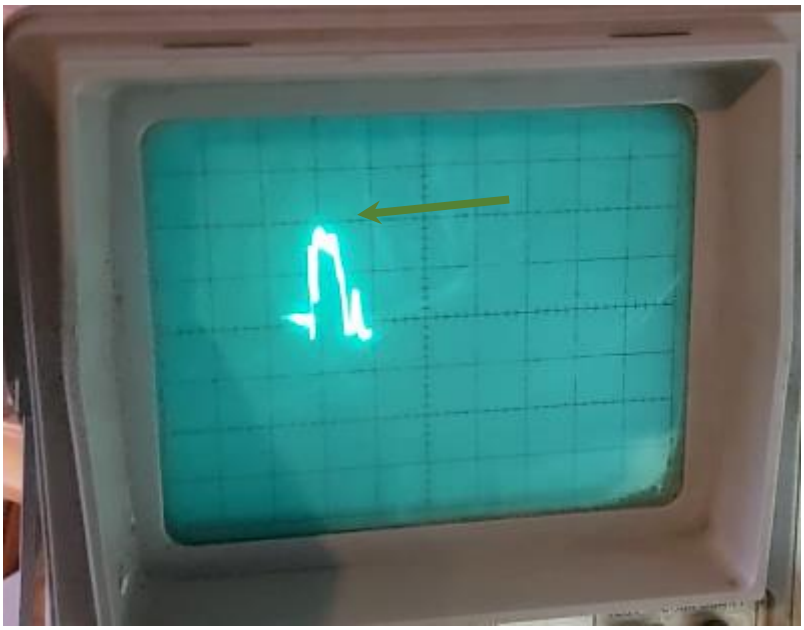

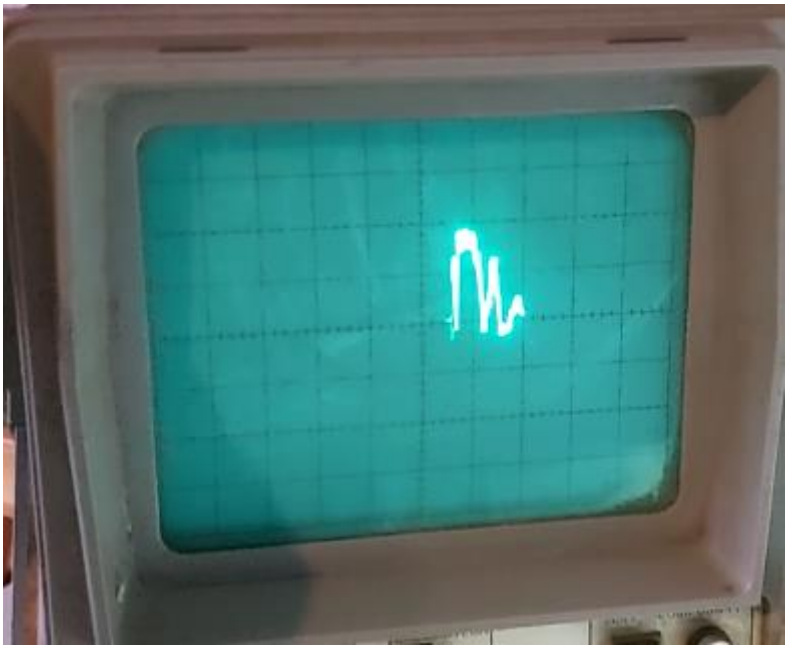


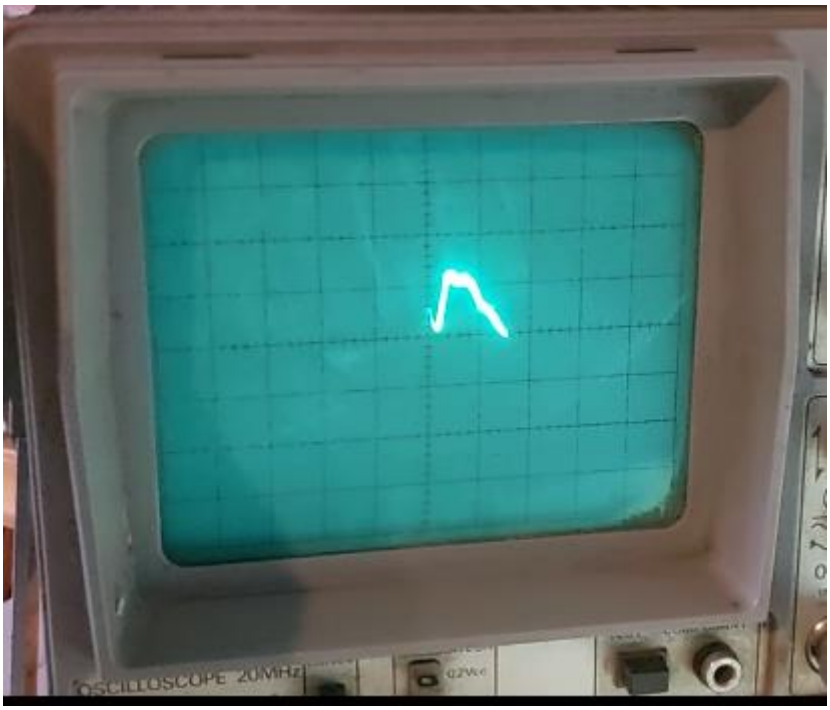
OSCILLOSCOPE 20MHz

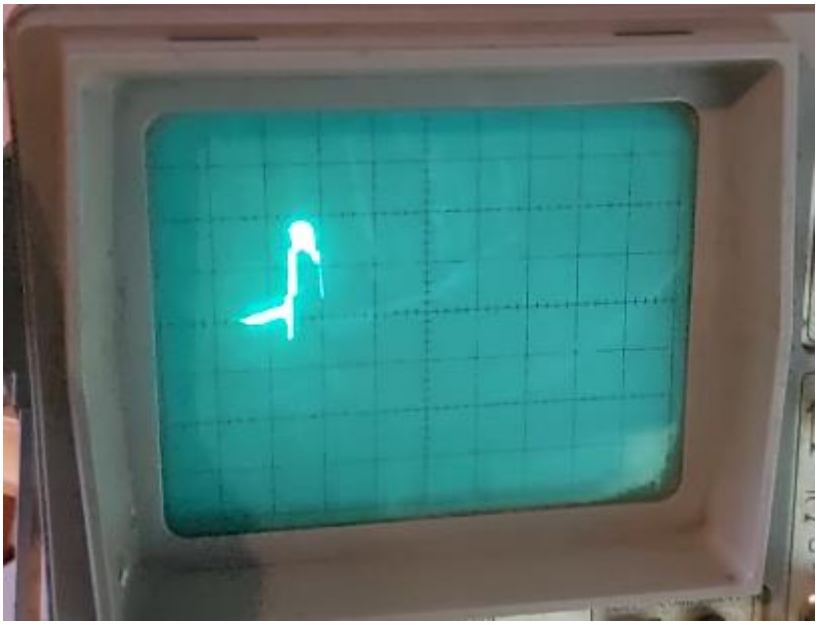

Config n°4 : pont diviseur

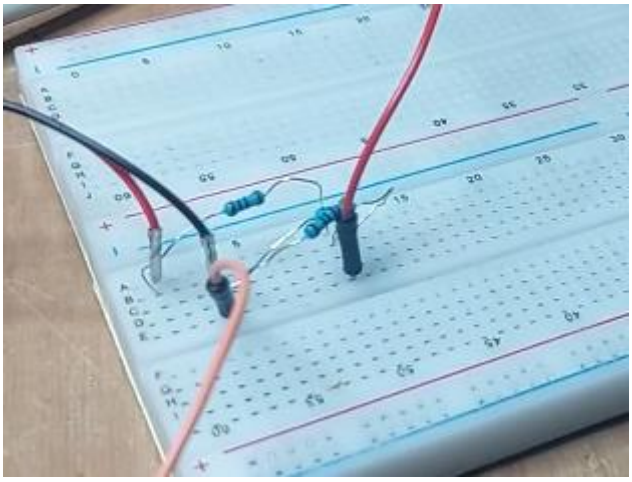
- Pont diviseur de résistance : 1/3
  - R1 = 500 ko (oscillo
  - R2 = 1Mo (capteur)
- Aucune diode





En vidéo : https://youtu.be/iBR8egdbkyU

Oscillo : 2V / div


Tension = **4V**

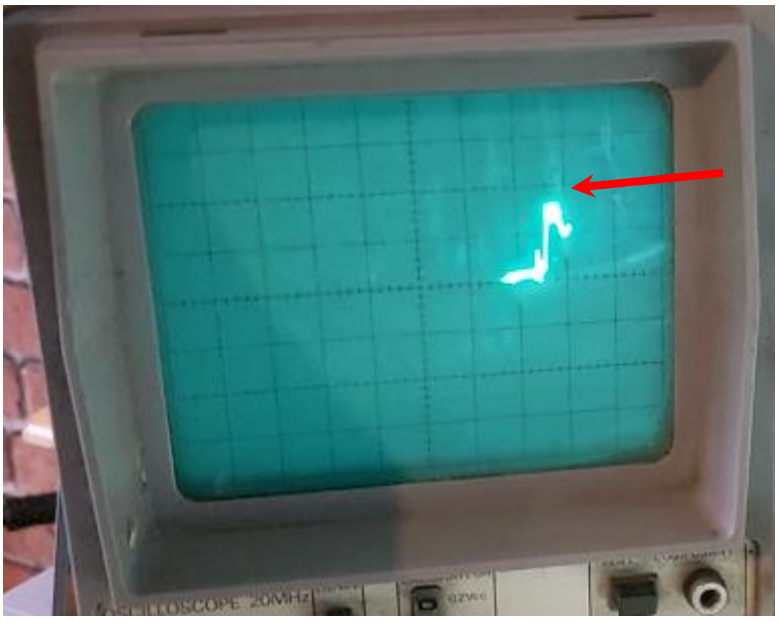


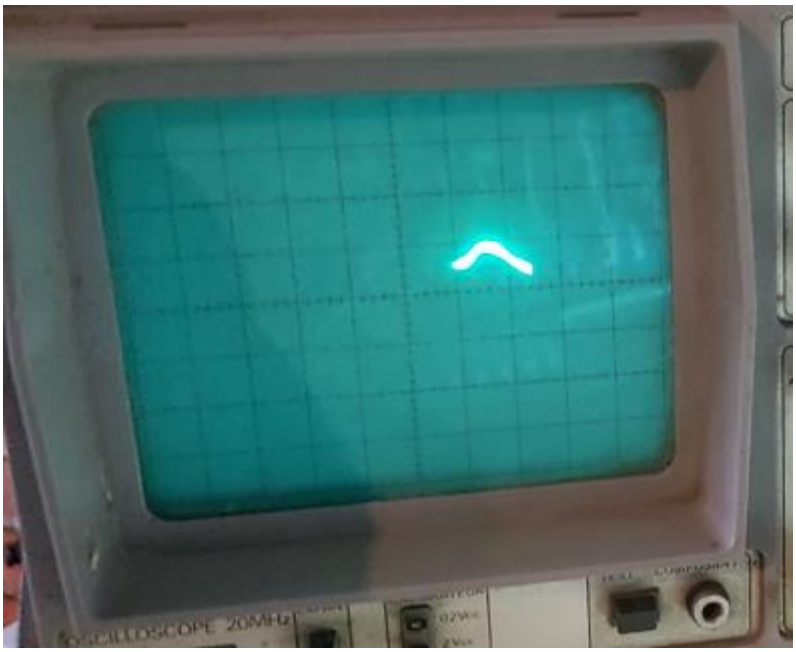

OSCILLOSCOPE 20MHz

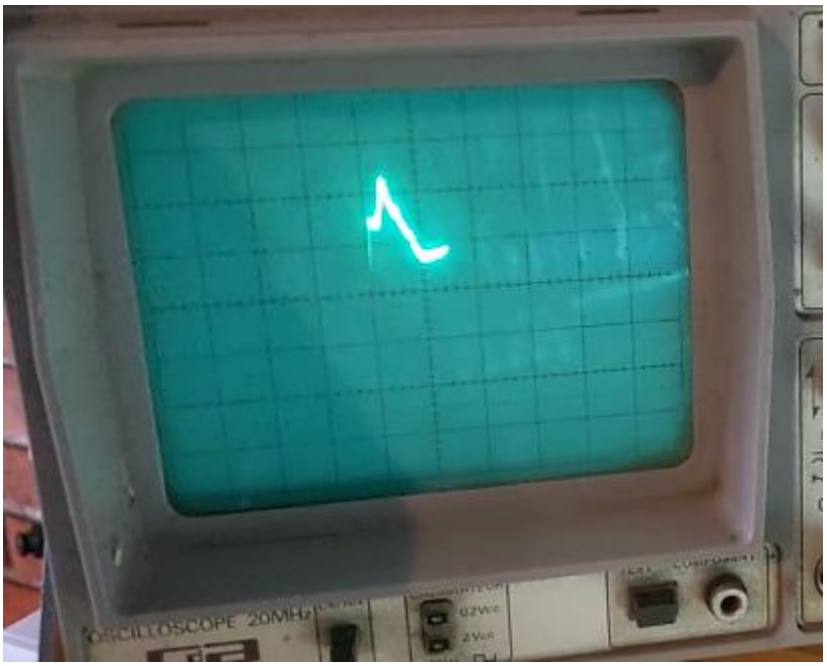


Tension = 5v

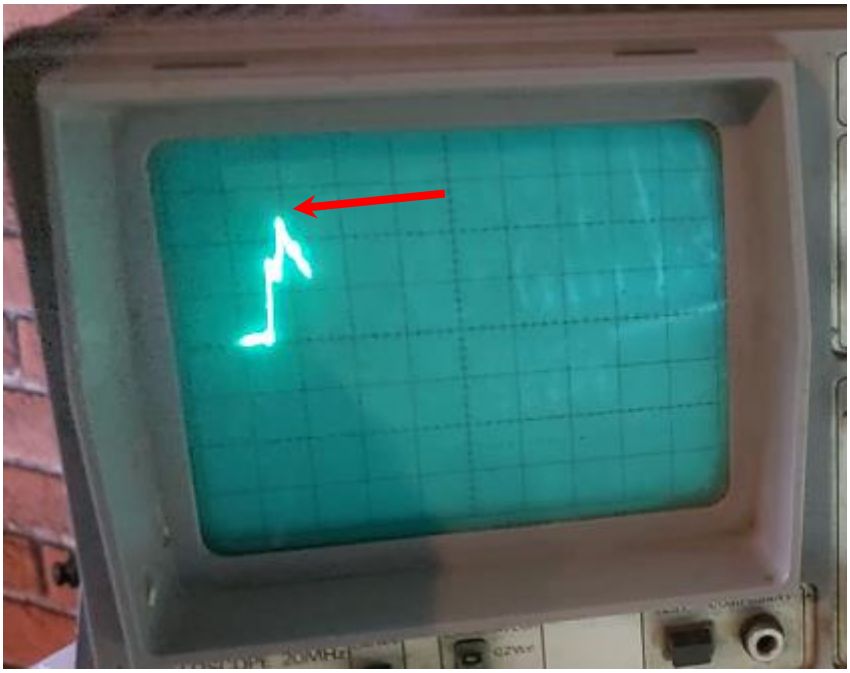


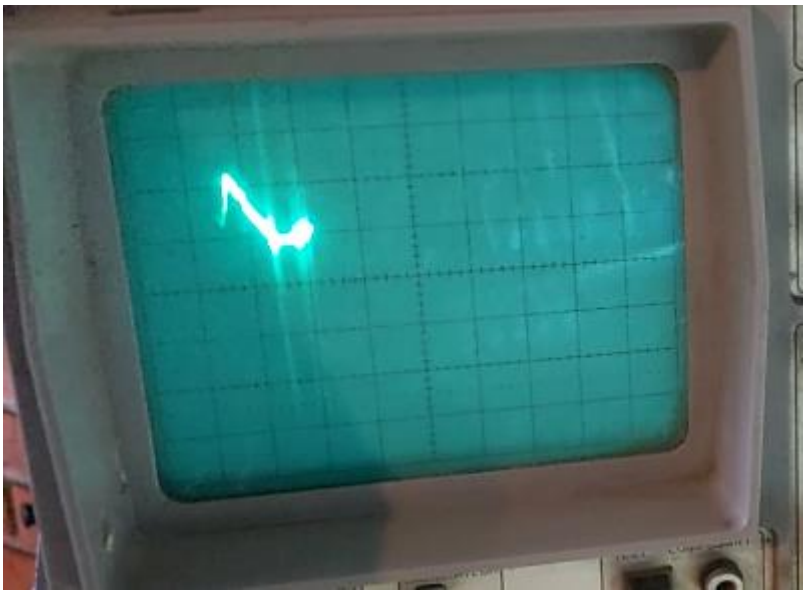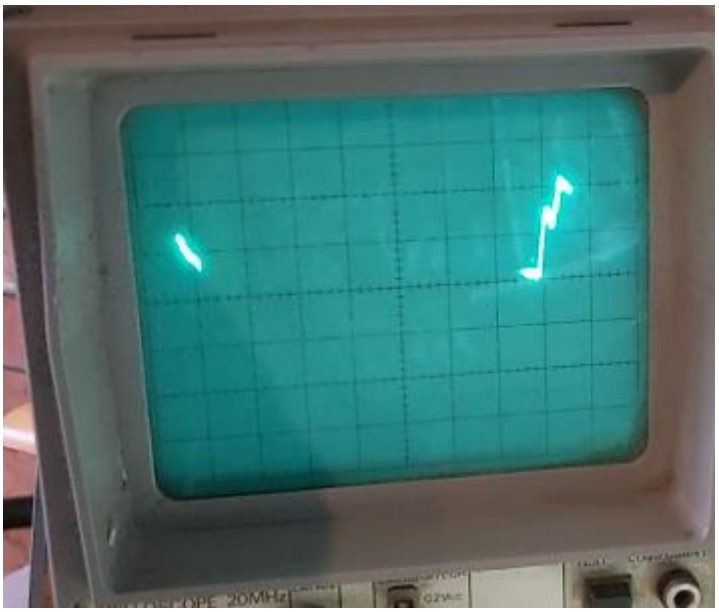





LUM
FOC

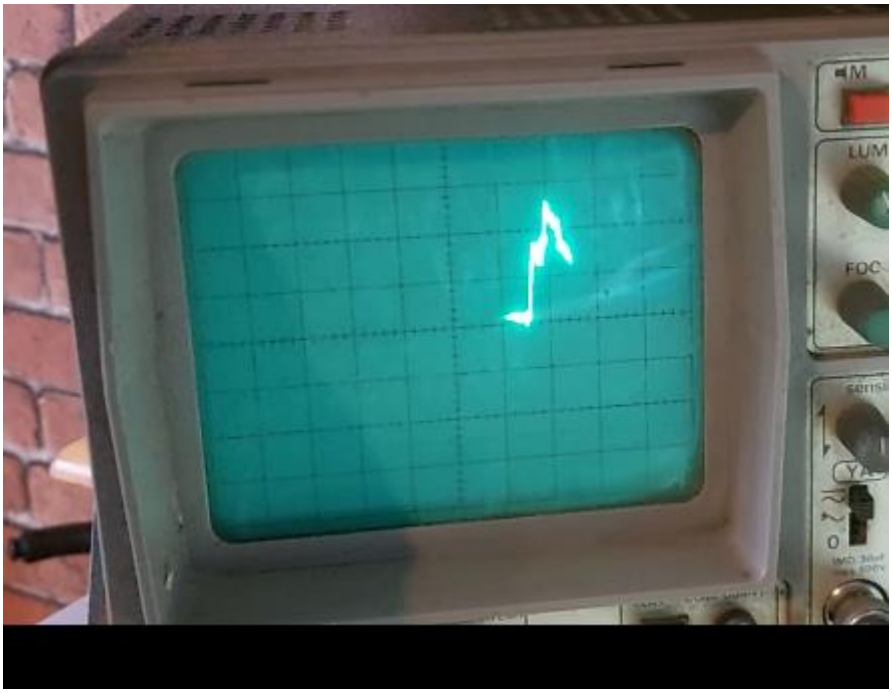
LUM
FOC

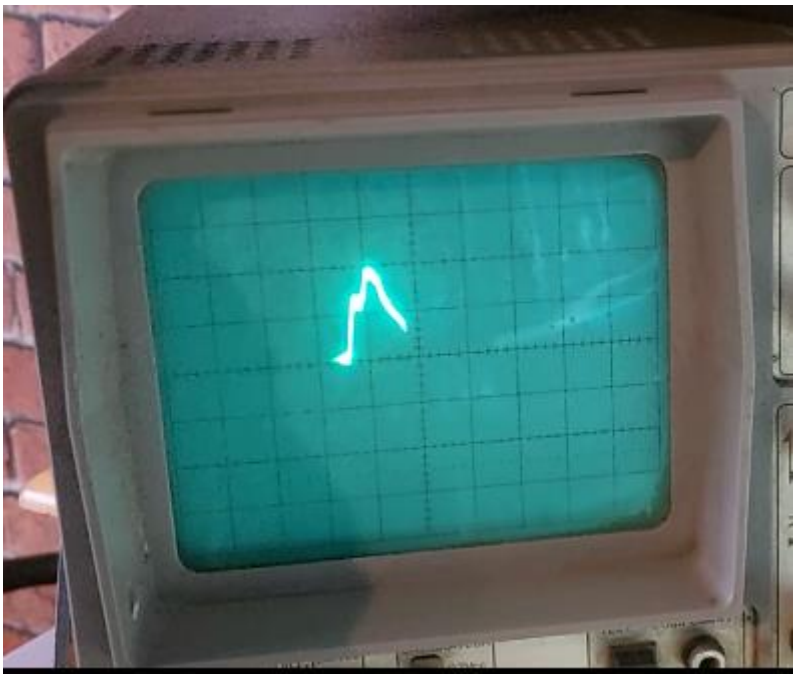

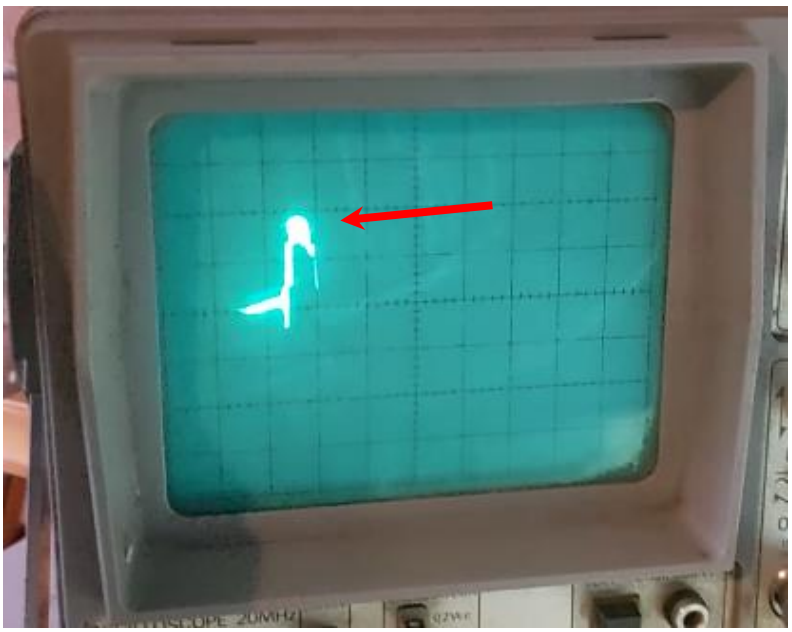

Config n°5 : pont diviseur + Zener

- Pont diviseur de résistance : 1/3
  - R1 = 500 ko (oscillo) + Zener
  - R2 = 1Mo (capteur)

Vidéo : https://youtu.be/Sm9G2EuGxYQ